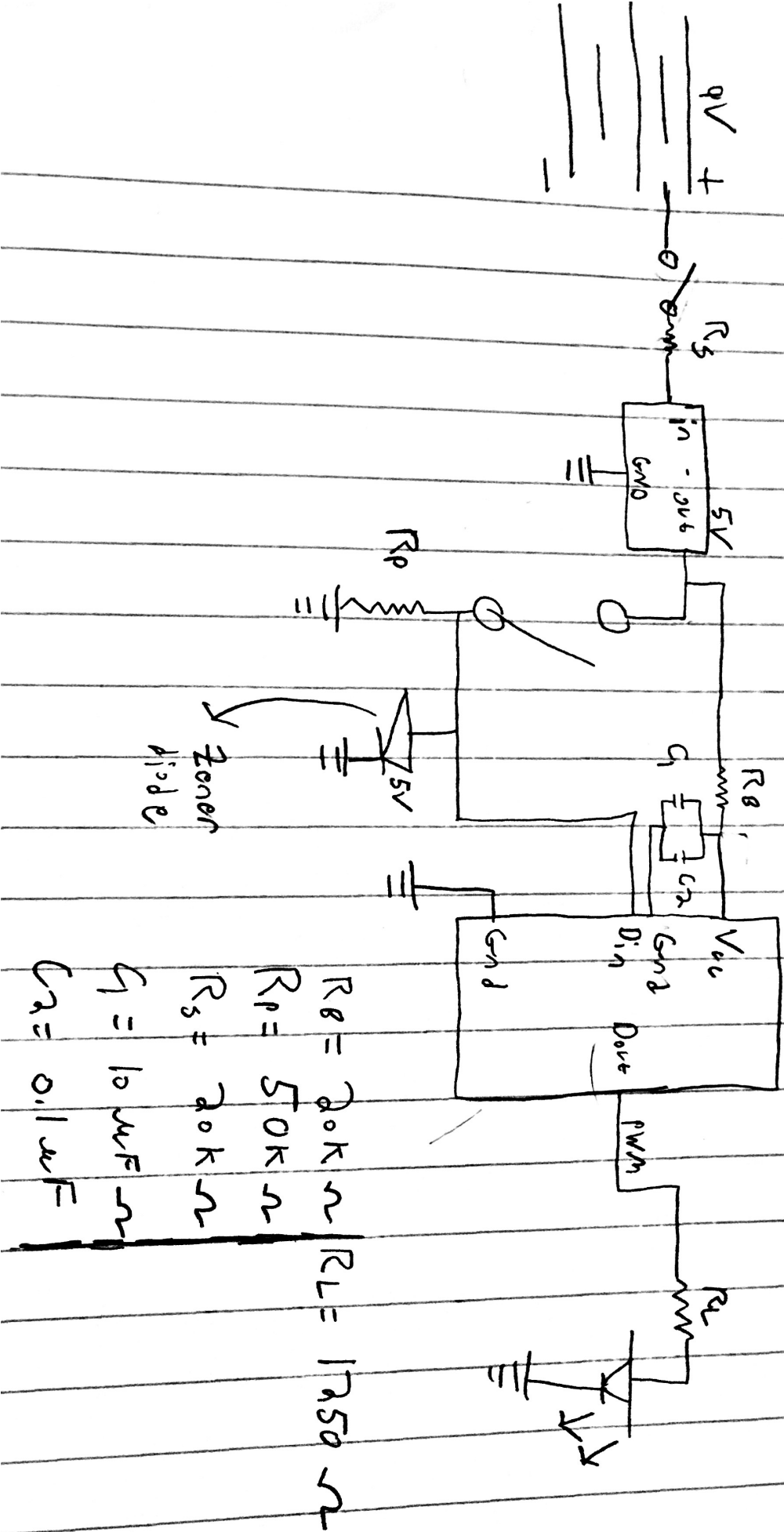


# $V_a$ Circuit Diagram: 10/30/2018



- $R_B = 20k \Omega$
- $R_P = 50k \Omega$
- $R_3 = 20k \Omega$
- $C_1 = 10 \mu F$
- $C_2 = 0.1 \mu F$
- $R_L = 1750 \Omega$